

电路原理部分

测量误差

相对误差分类

某值相对误差: $\delta = \frac{|\text{测量值} - \text{实际值}|}{\text{某值}} \times 100\%$

引用相对误差: $\gamma = \frac{|\text{测量值} - \text{实际值}|}{\text{仪表量程 (上限} - \text{下限)}} \times 100\%$

最大引用误差: $\gamma_m = \frac{\Delta_m}{x_m} \times 100\%$, $\gamma \leq a\%$, 其中a为等级指数

直读式数字表的误差表示

直读式数字表的误差表示=被测量大小的相对量+固定量+显示误差

$$\Delta = \pm(a\%)x \pm \text{几个字}$$

$$\Delta = \pm(a\%)x \pm (b\%)x_m$$

$$\Delta = \pm(a\%)x \pm (b\%)x_m \pm \text{几个字}$$

其中, a - 误差相对项系数

x - 被测量的指示值

b - 误差固定项系数

x_m - 仪表满刻度值, 即量程

数字表的显示位数:

根据最高位是否能完整显示0 – 9来定义。若可以完整显示, 记完整位; 否则, 计半位。

0000~1999 → 三位半 → 2000字

0000~8999 → 三位半 → 9000字

0000~9999 → 四位 → 10000字

1个字的精度/分辨率:

$$(1/\text{总字数})x_m$$

字误差: 字数乘以分辨率

例3 一个准确度等级为0.02的四位半数字电压表, 其2V量程档的准确度为 $\Delta_x = \pm(0.02\%)x \pm 2$ 个字, 请问, 2V量程测量2V和0.2V时引起的误差各是多少?

i 该四位半数字电压表显示范围为00000~19999 → 2个字误差: $0.01\%x_m$

$$\Delta_x = \pm 0.02\%x \pm 0.01\%x_m \quad \gamma_x = \frac{\Delta_x}{x} = \pm 0.02\% \pm 0.01\% \frac{x_m}{x}$$

	x_m	x	$0.02\%x$	$0.01\%x_m$	Δ_x	γ_x
测量2V	2V	2V	0.4mV	0.2mV	$\pm 0.6\text{mV}$	$\pm 0.03\%$
测量0.2V	2V	0.2V	0.04mV	0.2mV	$\pm 0.24\text{mV}$	$\pm 0.12\%$

要减小测量误差, 须选择合适的量程使被测量大于该量程的**三分之二**。

▲ 实际测量时, 满量程测量很容易引起超量程, 使得仪表工作不正常。

有效数字

从左边第一个非0位到最后一位所包含的数字, 最后一位为可疑数字

仪器误差数据

数字万用表 (3字半)

电阻测量:

量程	分辨率	准确度
600Ω	0.1Ω	±(0.8%读数+3字)
6KΩ	1Ω	
60KΩ	10Ω	
600KΩ	100Ω	
6MΩ	1KΩ	
60MΩ	10KΩ	±(2.0%读数+5字)

电容测量：

量程	分辨率	准确度
9.999nF	0.001nF	±(4.0%读数+20字)
99.99nF	0.01nF	±(3.0%读数+5字)
999.9nF	0.1nF	
9.999μF	0.001μF	
99.99μF	0.01μF	
999.9μF	0.1μF	
9.999mF	0.001mF	±(5.0%读数+10字)
99.99mF	0.01mF	

电压测量：（仪表输入阻抗10MΩ）

量程	分辨率	准确度
600mV	0.1mV	±(0.5%读数+2字)
6V	0.001V	
60V	0.01V	
600V	0.1V	
1000V	1V	±(0.8%读数+2字)

电流测量：（仪表输入阻抗6mA/600uA/60uA是99Ω，60mA/600mA/10A是0.99欧姆，交流电流档内阻0.99Ω）

量程	分辨率	准确度
60 μA	0.01 μA	±(0.8%读数+10字)
600 μA	0.1 μA	
6 mA	1 μA	
60 mA	10 μA	±(1.0%读数+10字)
600 mA	100 μA	
10 A	10 mA	±(2.0%读数+5字)

仪器台上直流电压表

- 1. 量程/内阻：200mV/524.9k、2V/502.5k、20V/500.2k, 200V/500k
- 2. 测量精度为0.5级

仪器台上直流电流表

- 1. 量程/内阻：2mA/51、20mA/5.1、200mA/0.51, 2A/0.05
- 2. 测量精度为0.5级

数电实验

课程使用芯片介绍：

1. 74LS161二进制加法计数器



输 入									触发器状态			
CP	\overline{CR}	\overline{LD}	CT_P	CT_T	D	C	B	A	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
×	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
↑	1	0	×	×	A_3	A_2	A_1	A_0	A_3	A_2	A_1	A_0
↑	1	1	1	1	×	×	×	×	4位二进制 加法计数			
×	1	1	0	×	×	×	×	×	保持功能			
×	1	1	×	0	×	×	×	×	保持功能			


CP: 输入的信号;

CR: 异步清零操作, 低电平触发, 优先级最高;

LD: 置数模式 (即通过输入数字) 优先级第二高, 低电平触发, 写入3456引脚读取到的数, 同步置数 (即读取到CP有上升沿);


CTp和CTt: 有低电平则进入保持

2. 74LS00与非门芯片:

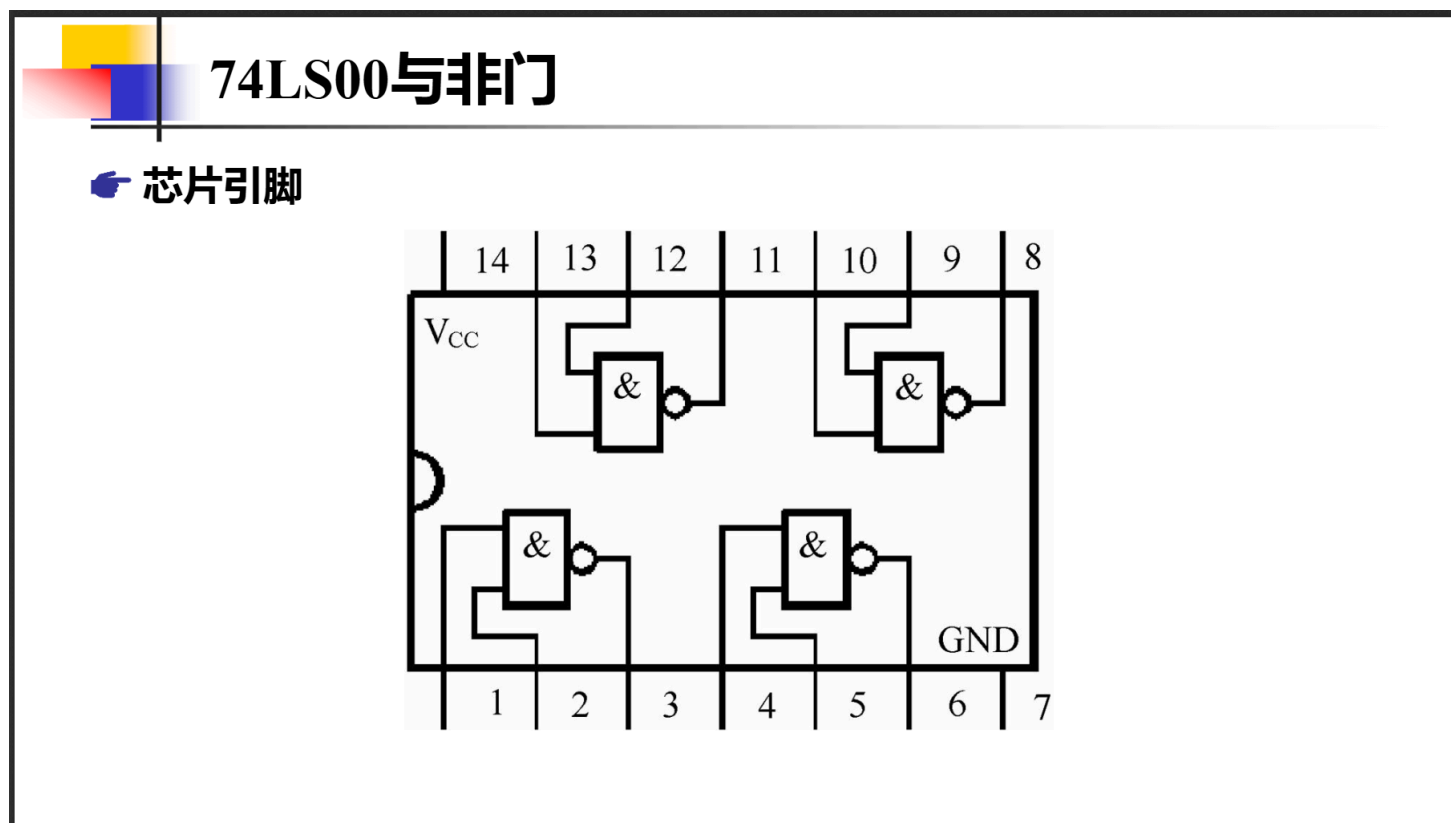


 3. 74LS55与或非门芯片

$$L = \overline{A_1 A_2 A_3 A_4 + B_1 B_2 B_3 B_4}$$



4. 74LS74型双D触发器

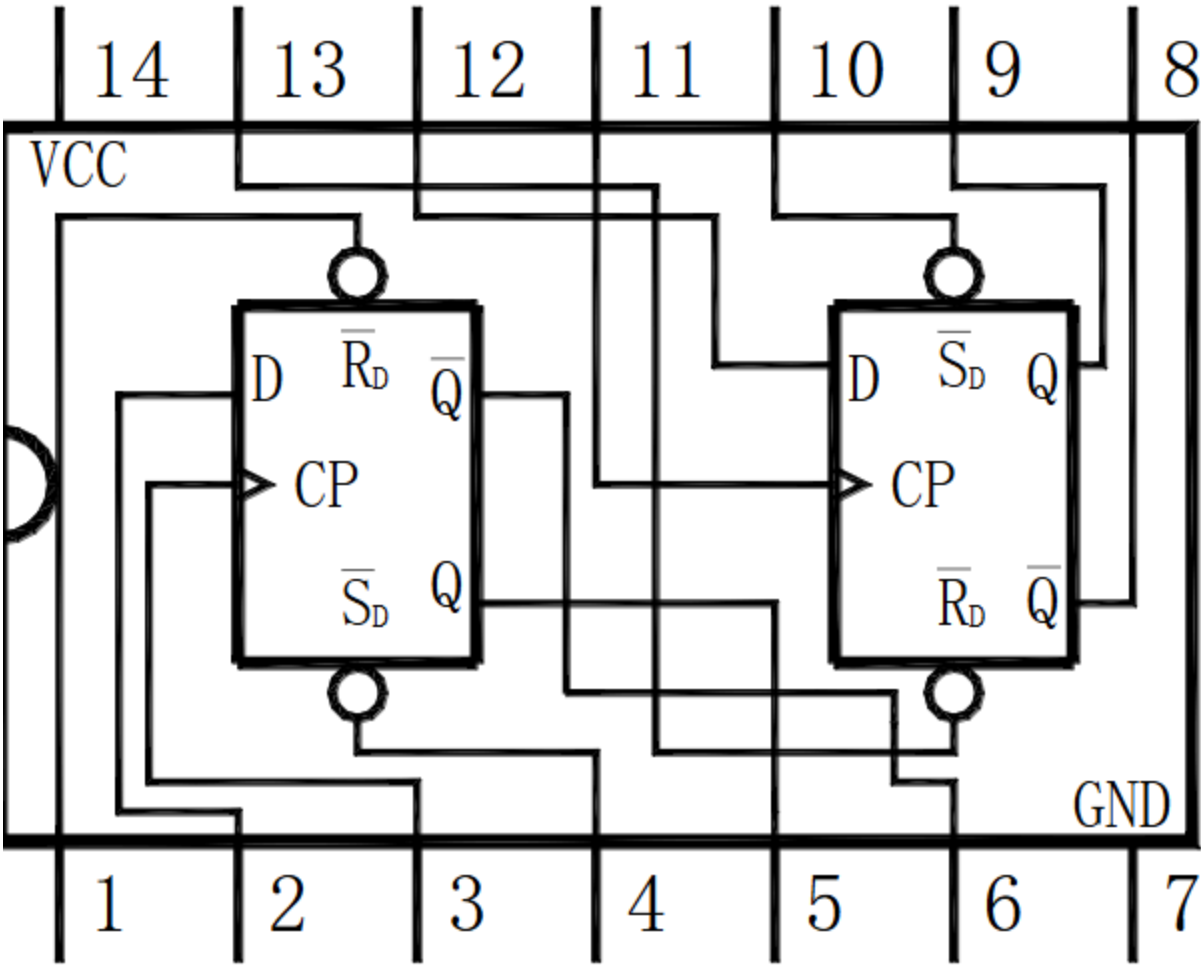


74LS74双D触发器

- 1. 异步置位、复位
- 2. 逻辑功能: $Q^{n+1} = D$
- 3. 上升沿触发

	\bar{S}_D	\bar{R}_D	CP	D	Q	\bar{Q}
置位	0	1	×	×	1	0
清零	1	0	×	×	0	1
(禁用, 不确定)	0	0	×	×	1*	1*
(D触发器)	1	1	↑	1	1	0
	1	1	↑	0	0	1
(保持)	1	1	0	×	Q_0	\bar{Q}_0

5. 74LS107双JK触发器

 

1. 带清除

2. $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

3. 主从触发，下降沿触发

74LS107没有直接置位端，初态“1”可用J端置位


\bar{R}_D	\overline{CP}	J	K	Q	\bar{Q}
0	×	×	×	0	1
1	↓	0	0	Q_0	\bar{Q}_0
1	↓	1	0	1	0
1	↓	0	1	0	1
1	↓	1	1	翻转	
1	1	×	×	Q_0	\bar{Q}_0

!!!

数码管显示数字原理: 用四个二进制的高低电平表示一个不大于10的数，四个位由高到低分为 Q_D 、

Q_C 、 Q_B 、 Q_A 。

6. 74LS11三输入与门芯片

 


Quartus文件名后缀

后缀	全称
.bdf	Block Design File
.bsf	Block Symbol File
.qpf	Quartus Projct Flie
.vhd	VHDL Design File
.vwf	Waveform.File
.sof	编译后产生的、将下载到FPGA中的文件的

数字式计时器电路：

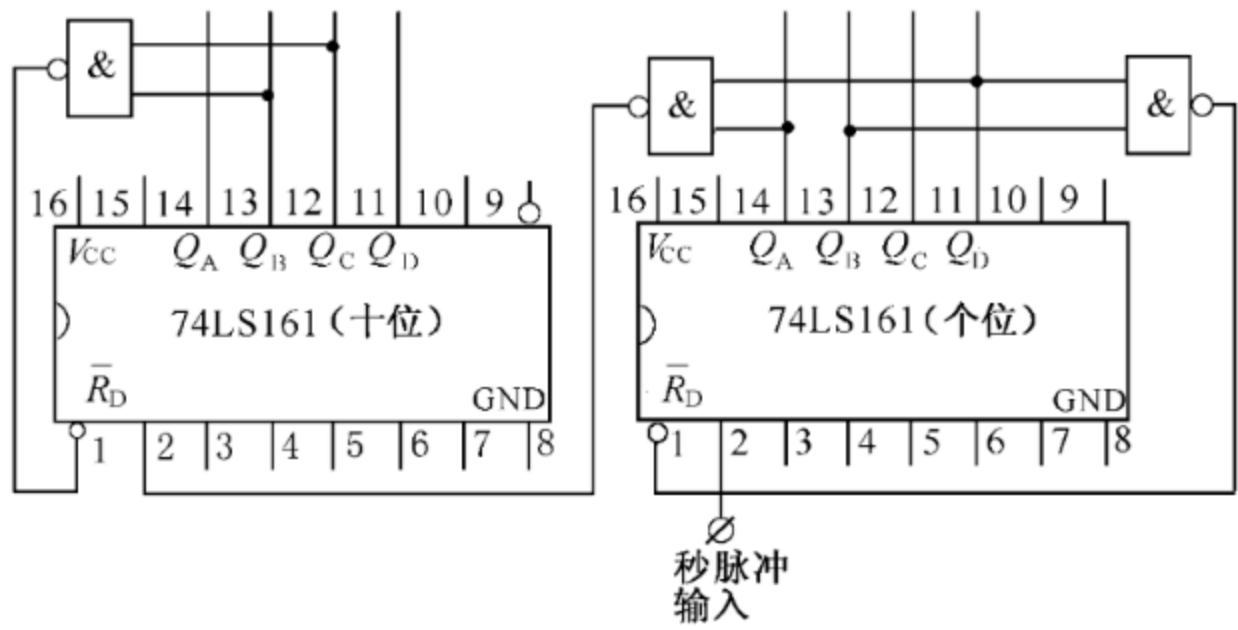
1. 60进制：

分为个位数码管和十位数码管，个位数码管10进制，十位数码管6进制。个位计时器当计数到10（二进制1010）时，CR置0，所以需要有一个与非门对 Q_B 和 Q_D 取与非。



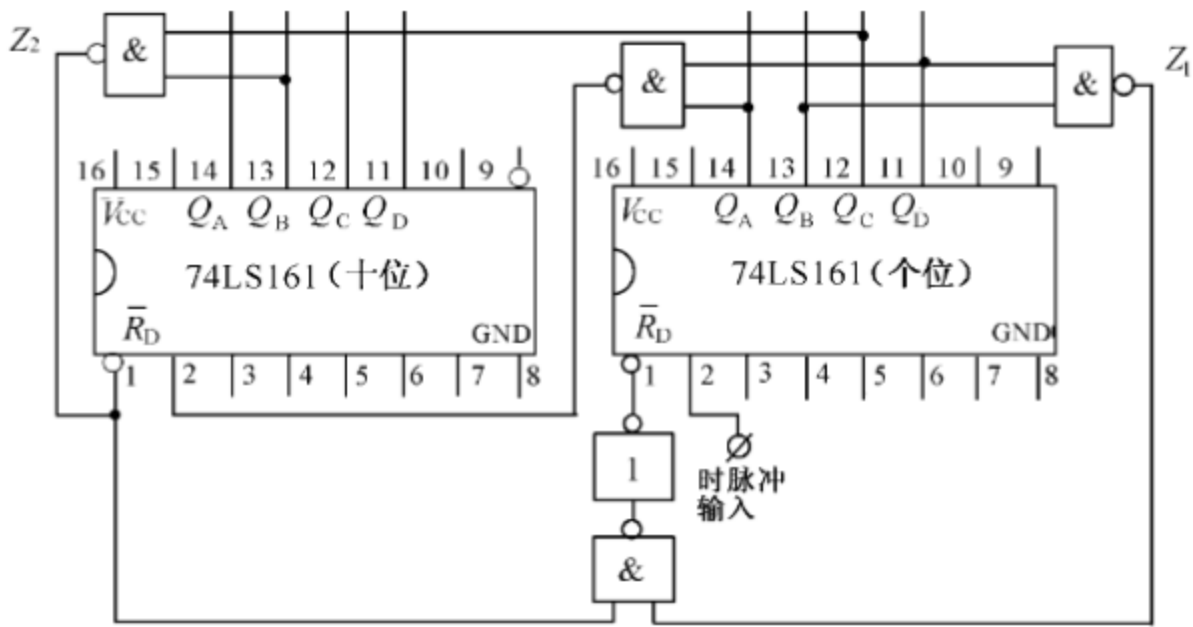2. 24进制：

个位数码管部分基本不改动，但十位的CR需要在计时达到24（即二进制0100 0010）时置0。



全加器

$$\begin{aligned}S_i &= \bar{A}\bar{B}C_{i-1} + \bar{A}B\overline{C_{i-1}} + A\bar{B}\overline{C_{i-1}} + ABC_{i-1} \\&= (\bar{A}B + A\bar{B})\overline{C_{i-1}} + (\bar{A}\bar{B} + AB)C_{i-1} \\&= (A \oplus B)\overline{C_{i-1}} + \overline{(A \oplus B)}C_{i-1} \\&= A \oplus B \oplus C_{i-1} \\&= S_i' \oplus C_{i-1} \\&= \overline{S_i' C_{i-1}} + \overline{\overline{S_i'} \overline{C_{i-1}}}\end{aligned}$$

$S_i' = A \oplus B$

$$\begin{aligned}C_i &= (A + B)C_{i-1} + (A + B)\overline{S_i'} \\&= (A + B) \cdot (C_{i-1} + \overline{S_i'}) \\&= \overline{\overline{A + B} \cdot \overline{C_{i-1} + \overline{S_i'}}} \\&= \overline{\bar{A}\bar{B} + \overline{C_{i-1}S_i'}}\end{aligned}$$

历年题

注意：记得检查自启动！！！！

1. 首先需要做出110->101->100->011->010->110五个三位二进制循环，输入1HZ信号，将三位输出接入数码管 再做出三位奇偶校验器并接入前面循环的输出，接到发光二极管上，要求在4和2时亮，6，5，3时灭 最后将时钟脉冲接入示波器CH1，奇偶校验器结果接入示波器CH2，并将时钟换成1024HZ
验收要求是
 - (1) 1HZ时观察6，5，4，3，2循环是否正确，奇偶校验器是否正常工作
 - (2) 1024HZ时，示波器上半部分显示CH1波形，下班部分显示CH2波形，要求显示两个周期左右，

保证波形稳定

做法：对减法计数器取反可得加法计数器，用161反馈置数法做出1——5循环再取反，奇偶校验器不用直接列异或表达式，可以只考虑出现的情况画卡诺图列真值表

2. 时序电路设计，要求给定输入X与时钟信号CP，输出为Q0Q1Q2，X=0时输出4→5→6→4.....的序列，X=1时输出0→1→2→0.....的序列

(1) X接逻辑开关，CP接1Hz脉冲，用数码管显示结果。

(2) CP接1024Hz脉冲，用示波器显示稳定的图像，要求CH1接Q1，CH2接Q0。

做法：用161做出3进制计数器，再将X取反接到数码管。这个思路很妙，不知道是怎么想到的。

3. 电路实现010-011-100-101-110（搭完此电路，可以先用LED灯给老师验收）以上述作为输出，进一步搭建奇偶判断电路或者能否被3整除的电路，用示波器观测输入与输出波形

做法：常规的反馈计数法的加法计数器

4. 利用JK触发器和与非门芯片，实现信号发生器，其能重复输出10011101信号，并完成连线

做法：先搭000-111的八进制计数器，再画卡诺图列出输出信号的逻辑表达式进行译码。

VHDL语言

基本结构

LIBRARY ieee;	—库调用说明	① 库(LIBRARY) : 用以存储预先完成的程序包和数据集合体
USE ieee.std_logic_1164.all;	—程序包调用说明	
USE ieee.std_logic_unsigned.all;		
ENTITY decode IS	—实体开始	② 程序包(PACKAGE) : 声明在设计或实体中将用到的常数、数据类型、元件及子程序等
PORT		
(
A : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 1);	—端口说明	
Z : OUT STD_LOGIC		
);	—”)”前无”;”	③ 实体(ENTITY) : 定义本设计的输入/输出端口
END decode;	—实体结束	
ARCHITECTURE decode_architecture OF decode IS	—结构体开始	④ 结构体(ARCHITECTURE) : 定义实体的实现，即电路的具体描述
BEGIN		
Z<='1' WHEN (A>=2 AND A<=10)	—功能描述	
ELSE '0';		
END decode_architecture;	—结构体结束	

- LIBRARY: LIBRARY 语句声明库，常用ieee;
- PACKAGE: USE 语句声明程序包，以下为ieee标准库所包含的程序包:

程序包	预定义内容
std_logic_1164	定义了std_logic, std_logic_vector等数据类型
numeric_std	定义了一组基于std_logic_1164中定义的类型的算术运算, 如“+”、“-”, SHL、SHR等
std_logic_arith	定义了有符号与无符号类型, 及基于这些类型的算术运算
std_logic_signed	定义了基于std_logic与std_logic_vector类型的有符号的算术运算
std_logic_unsigned	定义了基于std_logic与std_logic_vector类型的无符号的算术运算

- ENTITY: 使用 ENTITY decode IS 定义, 定义结束用 END decode 实体,用于确定设计的输入/输出;
- ARCHITECTURE: 语法如下图: 用于规定实体的内部结构或实体行为, 相当于main函数;

```

ARCHITECTURE decode_architecture OF decode IS  —结构体开始
BEGIN
    Z<='1' WHEN (A>=2 AND A<=10)           —功能描述
    ELSE '0';
END decode_architecture;                  —结构体结束

```

语法

标识符

由英文字母大小写、数字和“_”组成

Warning

大小写不区分, 关键字不能做标识符;一定以英文字母开头;下划线不能连用也不能放结尾

数据对象

分类: 端口 (PORT)、信号 (SIGNAL)、变量 (VARIABLE)、常量 (CONSTANT)

- PORT: 语法如下:

```

PORT
(
    A : IN STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 1); —端口说明
    Z : OUT STD_LOGIC
); —”)”前无”;”

```

端口模式：说明信号的流向

- **IN** 定义输入端口，信号可以读取，但不能给输入端口赋值
- **OUT** 定义输出端口，信号不能在内部反馈使用
- **INOUT** 定义双向端口，信号可以输入实体，也可以从实体输出
- **BUFFER** 定义缓冲端口，它是一个输出端口，但信号同时也可以在内反馈使用

• SIGNAL:

数据对象：端口、信号、变量和常量等，都是数据对象

信号：全局量

1. 主要用于实体、结构体或程序包之间的信息交流，相当于电路中连接元件的导线，是**实际的信号**
2. 定义格式：SIGNAL 信号名: 数据类型 [:=初始值];
例：SIGNAL count: std_logic_vector(3 DOWNT0 0) :=“0000”;
3. 信号赋值语句语法格式：信号名<=表达式;
例：count <=a+b;

• VARIABLE:

变量：一个名称

1. 不是实际的信号，仅是为书写方便而引入的一个名称
2. 定义格式
VARIABLE 变量名: 数据类型 [:=初始值];
例：VARIABLE a: integer :=0;
3. 变量赋值语句语法格式
变量名:=表达式;
例：a:=b+c;

• CONSTANT:

常量：全局量

1. 在设计描述中保持某一规定类型的特定值**不变的量**
2. 定义格式

CONSTANT 常量名: 数据类型:=表达式;

例: CONSTANT mod: integer:=6;

数据类型

标准定义的数据类型:

1. **布尔量(Boolean)**: 取值为FALSE和TRUE定义格式
2. **位(Bit)**: 取值只能是0和1
3. **位数组(Bit_vector)**: 基于位 (Bit) 的数组
4. **字符(Character)**: 用单引号括起来的ASCII字符, 如 'A'、'-'、'1' 或 '0'
5. **字符串(String)**: 字符构成的一维数组, 用双引号括起来, 如 "ERROR" 或B "11010011"
6. **整数(Integer)**: 范围从 $-(2^{31}-1)$ 到 $+(2^{31}-1)$

IEEE预定义的数据类型:

1. **std_logic**: 标准逻辑位, 取值 '0' (强0)、'1' (强1)、' \bar{Z} ' (高阻态)、'X' (强未知的)、'W' (弱未知的)、'L' (弱0)、'H' (弱1)、'-' (忽略)、'U' (未初始化的)
2. **std_logic_vector**: 标准逻辑位数组, 是std_logic类型数据的数组
例: SIGNAL count: std_logic_vector(3 DOWNT0 0) := "0000";

运算符

算术运算符

操作符	功能	操作符	功能
+	加	REM	取余
-	减	+	正号
*	乘	-	负号
/	除	**	乘方
MOD	取模	ABS	取绝对值

关系运算符

操作符	功能	操作符	功能
=	等于	>	大于
/=	不等于	<=	小于等于
<	小于	>=	大于等于

逻辑运算符

操作符	功能	操作符	功能
NOT	逻辑非	NOR	逻辑或非
AND	逻辑与	XOR	逻辑异或
NAND	逻辑与非	XNOR	逻辑异或非
OR	逻辑或		

连接运算符

连接运算符 ‘&’：将多个对象或数组连接成一个更大的数组

例：`o1<= '0'& a(7 DOWNT0 1);`
`o1<= a(7 DOWNT0 1) &'0';`

--将a右移一位赋给o1
--将a左移一位赋给o1

注释：以 “--” 开头，
到本行结束为止

注释语法

-- 开头，到本行结束为止

属性

关于实体、结构体、类型及信号的一些特征

数值类属性

用于返回数组、块等数据的有关值，表示方法如‘ left(左边界)，’ right(右边界)，’ low(下边界)，’ high(上边界)，’ length(数组长度)等；

例：`dd: IN std_logic_vector(8 DOWNT0 0);`

`dd'left=8; dd'right=0; dd'low=0; dd'high=8; dd'length=9;`

函数类属性

用来返回有关信号行为功能的信息；

例：已知时钟信号clk，则

`clk'event AND clk='1'`表示时钟的上升沿；

`clk'event AND clk='0'`表示时钟的下降沿。

顺序语句

分类：IF_THEN_ELSE、CASE_WHEN、FOR_LOOP、NULL

IF_THEN_ELSE:

```
IF 条件 THEN
    顺序处理语句1;
ELSE
    顺序处理语句2;
END IF;
```



二选择IF语句

单IF语句、多选择IF语句、嵌套结构IF语句等

⚠ 注意

1. 每个IF语句都有一条END IF语句与其对应；
2. 在多选择IF语句和嵌套结构IF语句中，**每个END IF语句只与其前面最近的IF语句搭配。**

CASE_WHEN:

```
CASE 控制表达式 IS  
  WHEN 条件表达式1  
    => 顺序处理语句1;  
  .....  
  WHEN 条件表达式n  
    => 顺序处理语句n;  
END CASE;
```

例:

```
CASE din IS  
  WHEN "00" =>  
    dout<="00";  
  WHEN "01" =>  
    dout<="01";  
  WHEN "10" =>  
    dout<="01";  
  WHEN "11" =>  
    dout<="10";  
END CASE;
```

CASE_WHEN语句根据满足的条件直接选择多项顺序语句中的一项执行

条件表达式的4种表示形式:

- ① 单个值 WHEN 值 => 顺序处理语句;
- ② 多个值相或 WHEN 值|值|.....|值 => 顺序处理语句;
- ③ 一个连续的整数范围
 WHEN 值 TO 值 => 顺序处理语句;
- ④ 其他取值
 WHEN OTHERS => 顺序处理语句;

FOR_LOOP:

```
[标号:] FOR 循环变量 IN 循环范围 LOOP
        顺序处理语句;
    END LOOP [标号];
```

FOR_LOOP语句与高级语言的循环语句一样，使程序按照一定的规则重复执行

例:

```
FOR i IN 0 TO 31 LOOP
    temp:=temp XOR din(i);
END LOOP;
```

NULL:

NULL是个空操作语句，执行NULL语句使程序走到下一个语句

例:

```
CASE sel IS
    WHEN 0 | 7 => q<=NOT d;
    WHEN OTHERS => NULL;
END CASE;
```

并行语句

进程语句是个复合语句，由一段程序构成，内部的所有语句都是顺序执行的

```
[标号:] PROCESS (敏感信号表)
[声明区];    --此处声明变量、数据类型等用于进程中的局部声明
    BEGIN
        顺序语句;
        .....
        顺序语句;
    END PROCESS [标号];    --进程结束
```

各个进程是并行执行的

敏感信号

Conception: 进程中一些被关注的信号, 只有当其中的某个信号变化时, 该进程才被执行;

```
PROCESS(clk,rst)                                --进程开始
BEGIN
  IF(rst='0') THEN q<="0000";                    --异步清零
  ELSIF(clk'event AND clk='1') THEN q<=q+1;      --clk上升沿计数加1
END IF;
END PROCESS;                                     --进程结束
```

异步清零4位二进制计数器

并行信号赋值

- 信号赋值语句在进程内部使用时, 它以顺序语句的形式出现;
- 当信号赋值语句在进程之外使用时, 它又是并行语句的形式出现。
- 并行信号赋值语句有3种形式

① 简单信号赋值语句: `q<=c+d;`

② 条件信号赋值语句:

```
y<=a0 WHEN s="00" ELSE
a1 WHEN s="01" ELSE
a2 WHEN s="10" ELSE
a3;
```

③ 选择信号赋值语句:

```
WITH s SELECT
  --注意: 前3行句末是 “,”
  y<= a0 WHEN “00”,
  a1 WHEN “01”,
  a2 WHEN “10”,
  a3 WHEN OTHERS;
--最后一句结尾为 “;”
```

实例

设计一个异步清零、同步置数、带计数使能和进位输出的60进制BCD码计数器。

输 入								输 出				
CP	\overline{CR}	\overline{LD}	CT_P	CT_T	D	C	B	A	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
×	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
↑	1	0	×	×	A_3	A_2	A_1	A_0	A_3	A_2	A_1	A_0
↑	1	1	1	1	×	×	×	×	加法计数			
×	1	1	0	×	×	×	×	×	保持功能			
×	1	1	×	0	×	×	×	×	保持功能			

设计计数器的：

- 时钟端为 clk ,
- 异步清零端为 $nclr$,
- 同步置数端为 ld ,
- 置入数据端为 din ,
- 计数使能端为 en ,
- 计数器输出端为 qh 和 ql ,
- 进位输出为 co

代码实例：

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
```

--库调用说明
--程序包调用说明

```
ENTITY cnt60 IS
PORT
  (clk,nclr,ld,en:IN std_logic;
   din: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
   qh: BUFFER std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
   ql: BUFFER std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
   co: OUT std_logic);
END cnt60;
```

--实体开始

--端口说明

--实体结束

ARCHITECTURE behave OF cnt60 IS --结构体开始

BEGIN

CO<=' 1' WHEN (qh=" 0101" AND ql=" 1001" AND en=' 1')

ELSE '0' ; --进位输出

PROCESS(clk, nclr) --进程开始

BEGIN

--进程主体代码--

END PROCESS; --进程结束

END behave; --结构体结束

IF(nclr=' 0') THEN

--异步清零

qh<=" 0000" ;

ql<=" 0000" ;

ELSIF(clk' event AND clk=' 1') THEN

--clk上升沿

IF(ld=' 1') THEN

--同步置数

qh<=din(7 DOWNT0 4) ;

ql<=din(3 DOWNT0 0) ;


```
ELSIF(en=' 1' ) THEN  --计数
```

```
IF(q1=" 1001" ) THEN
```

```
  --低位逢十进一
```

```
  q1<=" 0000" ;
```

```
  IF(qh=" 0101" ) THEN
```

```
    --高位逢六进一
```

```
    qh<= "0000" ;
```

```
  ELSE qh<=qh+1;
```

```
  END IF;
```

```
ELSE q1<=q1+1;
```

```
END IF;
```

```
END IF;
```

```
END IF;
```